
	<b>EXERCICE DE REMÉDIATION</b> <b>ÉLECTRICITÉ - 4<sup>ÈME</sup></b>	
		<b>4008</b>
Notion	Utiliser un voltmètre	
Capacité	Extraire des informations d'un schéma	
Pré-requis / connaissances	Connaître les symboles des différents dipôles	
Commentaires		
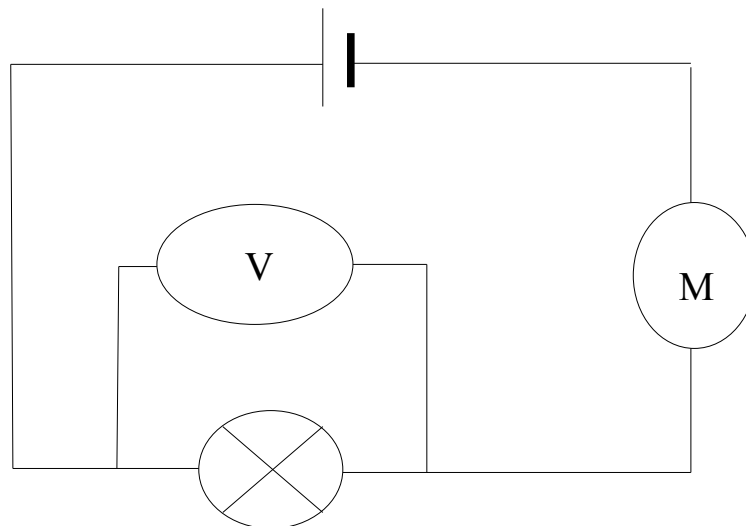
### ÉNONCÉ

Voici ci-dessous le schéma d'un circuit électrique. On souhaite mesurer la tension aux bornes d'un des dipôles.



### QUESTIONS

1. Entourer sur le schéma l'endroit où se situe le voltmètre.
2. Aux bornes de quel dipôle a-t-on branché cet appareil ?
3. Compléter ce schéma en plaçant un voltmètre aux bornes de la pile.