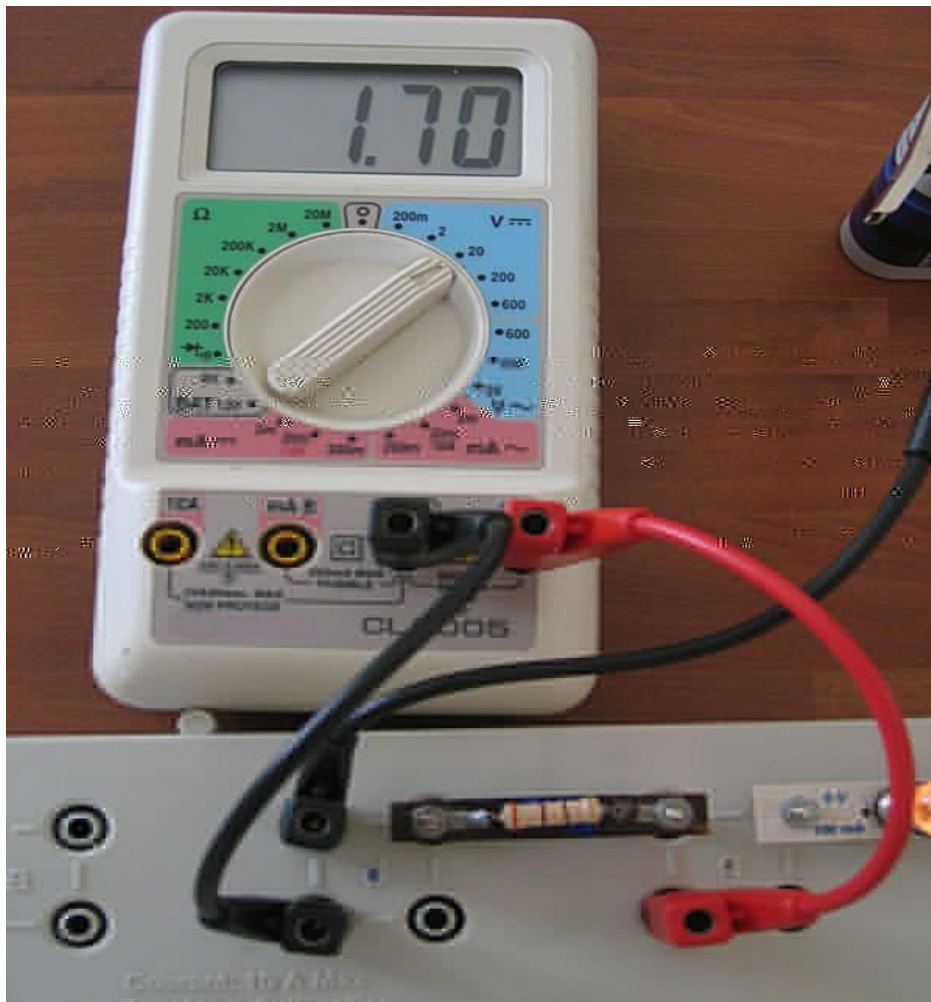


Notion	Mesurer la tension aux bornes d'un dipôle
Capacité	Exprimer un résultat, une conclusion par une phrase correcte
Pré-requis / connaissances	
Commentaires	

**Énoncé**

Sur cette photo on mesure la tension aux bornes d'une résistance :



**Question**

A l'aide d'une phrase exprime le résultat de cette mesure.